# 老刘爱捣鼓-虚拟示波器使用说明

## 1 简介


为了方便用户在开发过程中,输入/输出一些数据信息进行调试分析,我们提供了一套串口通信协议,配套 STC-ISP(V6.90 以后版本)软件,可方便的通过串口在 STC-ISP 软件上模拟 LED 灯,数码管,12864 屏,OLED 屏的显示,以及虚拟键盘的输入功能。

本例程移植老刘爱捣鼓 V0.3 版本简易示波器,不需要 OLED 屏,通过 STC-ISP 软件上的虚拟 OLED 屏接口显示示波器界面,极大的节省了硬件成本。

## 2 使用说明
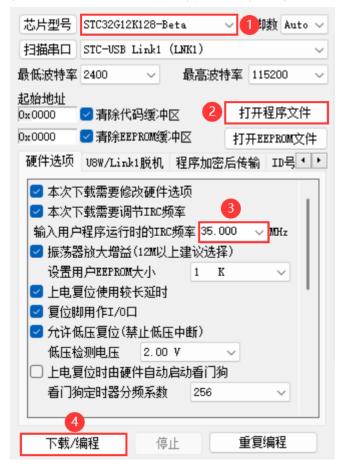
### 2.1 烧录程序

使用 STC-ISP 软件打开项目的烧录文件,选择好芯片型号跟 IRC 频率,下载到芯片里面:



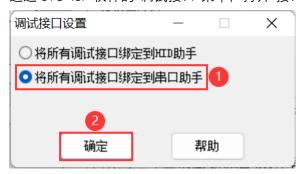
### 2.2 调试接口设置

将例程烧录到芯片里后,通过串口线连接电脑与 MCU (默认 P3.0, P3.1),点击 STC-ISP 软件里的串口助手标签,选择对应的串口号并打开:




通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单,打开"接口设置",设置调试接口,选择串口助手:


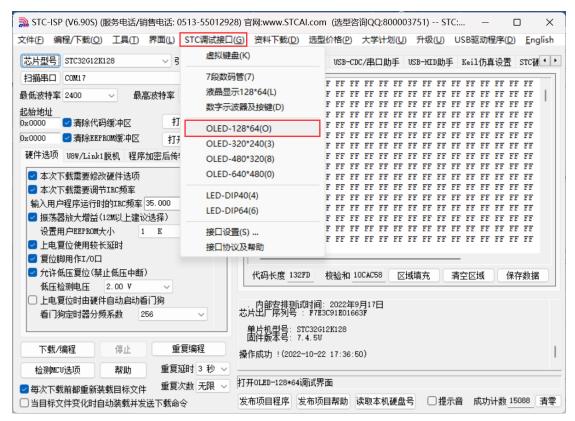
### 2.3 OLED-12864


通过 STC-ISP 软件的"调试接口"菜单, 打开 OLED-12864 虚拟设备。此虚拟设备模拟分辨率为 128\*64 点阵的 OLED 屏显示功能。




默认打开 OLED12864 时的显示如下:



此外, 在标题栏鼠标点击右键可弹出"设置"菜单:

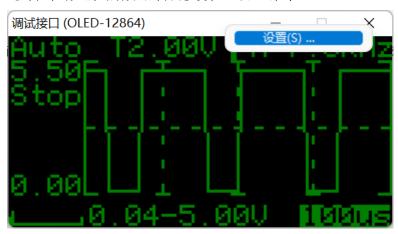


通过设置界面可设置虚拟设备窗口的相关参数:

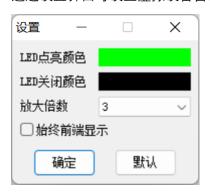

### 2.4 核心板介绍


STC32G12K128 屠龙刀核心板如图所示:

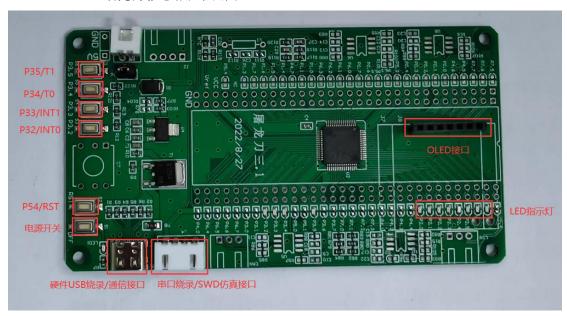

使用 STC-USB Link1D 工具连接电脑跟核心板串口烧录/SWD 仿真接口,既可以进行烧录,也可以进行仿真,而且 STC-USB Link1D 工具可以产生两个串口设备,可作为数据通信,软件调试等用途。

STC-USB Link1D 工具产生的两个串口设备:

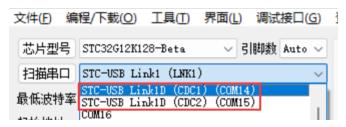🧎 STC-ISP (V6.90C) (服务电话/销售电话: 0513-55012928




#### STC-USB Link1D 工具烧录接口定义如下:


烧录接口	功能描述
User-Vcc	由用户给工具供电电源口
TxD2	工具串口 2(CDC2)输出口
RxD2	工具串口 2(CDC2)输入口
S-Vcc	由工具给用户供电电源口
TxD1	工具烧录/仿真/串口 1(CDC1)输出口
RxD1	工具烧录/仿真/串口 1(CDC1)输入口
GND	地线
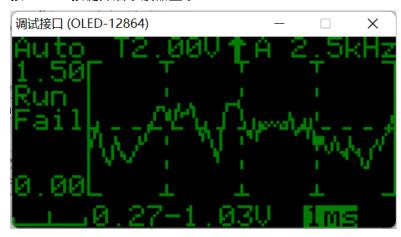
### 2.5 虚拟示波器使用说明

通过串口连接电脑与核心板,完成以上虚拟设备接口的设置后,将核心板上电,然后通过长按 P3.5 口按键开启示波器显示:




将待测信号连接到核心板 P1.4 口上, 就能测到信号波形:

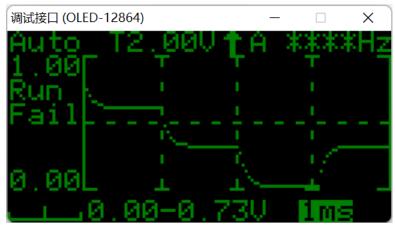

例程通过 PWM 转 DAC 信号输出到 P1.4 口, 不需要的话可将以下电路断开, 或者将 ADC 采样口切换到其它通道:

#### PWM当DAC用

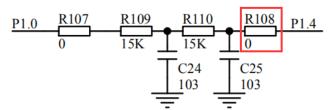


通过 P3.4 口按键进入设置界面,然后可通过 P3.2/P3.3 口按键调整显示模式:



最后通过 P3.4 口按键保存并退出设置界面:



通过 P3.2/P3.3 口按键减小/增加测量时间宽度:

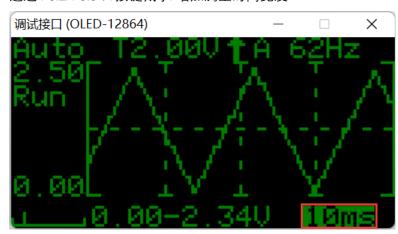


短按 P3.5 口按键设置示波器的运行/停止功能:



本例程进行简单的移植,抛砖引玉,其它功能大家有兴趣的话可以进一步挖掘与补充。
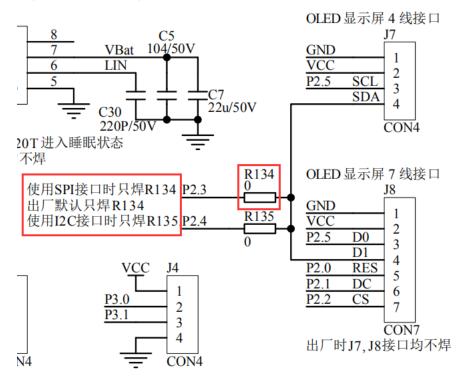
### 2.6 硬件 OLED 屏显示


注意: 屠龙刀三板子默认使用 SPI 接口驱动 OLED 屏, 如果需要使用 I2C 接口驱动 OLED 屏时, 需要将板子上的 R134 电阻改到 R135。



在程序文件 "config\_stc.h" 里修改 "VirtualDevice" 定义值为 0 切换使用硬件 OLED 屏显示:
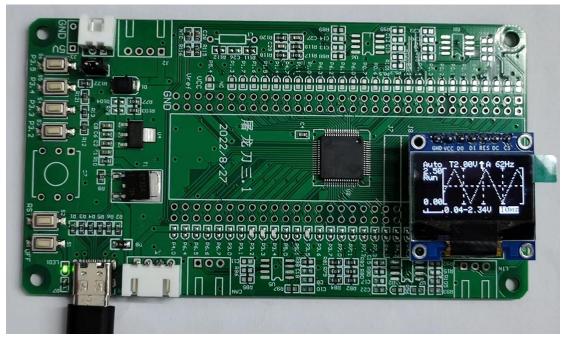
#define VirtualDevice 0 //0: 驱动硬件 OLED; 1: 驱动调试接口 OLED-12864 虚拟设备


OLED 接口插上显示屏,烧录例程后,长按 P3.5 口按键开启显示。效果如图所示:




示波器信号采样脚设置为 ADC4(P1.4), 通过 P1.0 输出 PWM 波形转成 DAC 信号后给示波器

#### 采样并显示:

#### PWM当DAC用

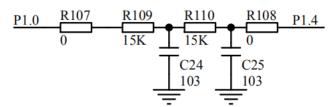

PWM 转 DAC 信号实际效果:

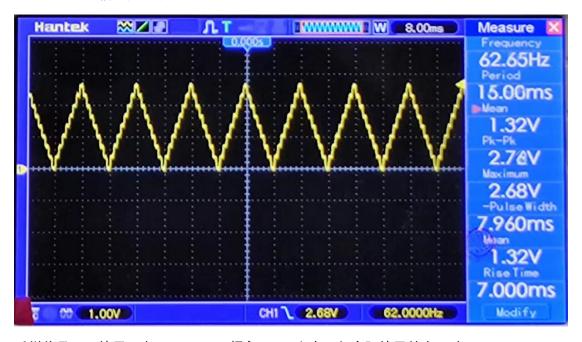

采样信号显示效果, 电压 0~2.5V, 频率 62Hz 左右, 与实际效果基本一致:

